

UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE

MASTER 2 INFORMATIQUE
DÉPARTEMENT INFORMATIQUE

2020/2021

SYSTÈME ON-CHIP

Détection de dépassement de temps d'exécution

Auteur :
William PENSEC

Auteur :
Timothé LANNUZEL

22 janvier 2021



Sommaire

I	Introduction	2
II	Conception VHDL	2
	II.1 Chronomètre	2
	II.2 TestBench Chronomètre	3
	II.3 Moniteur de tâches	4
	II.4 TestBench Moniteur de tâches	4
III	Résultats	5
	III.1 Chronomètre	5
	III.2 Moniteur de tâches	5
IV	Code	5
	IV.1 Chronomètre	5
	IV.2 TestBench Chronomètre	7
	IV.3 Moniteur de tâches	8
	IV.4 TestBench Moniteur de tâches	12
V	Continuité du projet	14

I Introduction

L'objectif de ce projet est de concevoir en VHDL un moniteur de temps d'ex  cution de t  ches sur un processeur. En effet, sur un syst  me temps r  el, il est tr  s important que les contraintes de temps soient respect  es afin d'  viter tout probl  mes. Le composant doit suivre l'ex  cution de chaque t  che et envoyer un signal d'interruption au processeur si l'une d'entre elles d  passe son   ch  ance. La capacit   maximale d'une t  che s'appelle le Worst Case Execution Time (WCET). En connaissant cette valeur, on sait si le processeur peut g  rer le syst  me ou s'il est n  cessaire de le changer pour quelque chose de plus performant.

II Conception VHDL

Le projet s'est d  coup   en plusieurs   tapes qui ont   t   de cr  er d'abord les diff  rents modules qui composent le syst  me puis de cr  er les fichiers de tests (testbench) de ces modules. La seconde   tape est de regrouper ces modules afin de cr  er une IP sous Vivado qui pourra   tre utilis  e ailleurs. Cette IP sera compos  e du CPU, d'une m  moire, de compteurs et d'un composant permettant la communication avec le CPU par l'AXI.

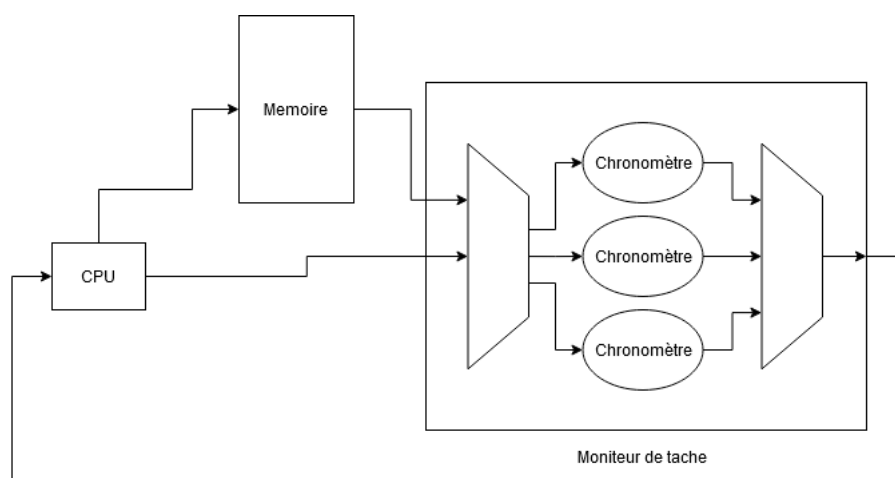


FIGURE 1 – Architecture g  n  rale

II.1 Chronom  tre

L'image 2,    la page 3, repr  sente le fonctionnement de mani  re sch  matique du module chronom  tre-d  compteur. Le code de cette partie est disponible dans l'archive ou sinon voir le code 1    la page 5. Le chronom  tre est li      une horloge

sur front montant `rising_edge(clk)`. Cela permet de contr  ler les op  rations un front sur deux pour aller un peu plus lentement. Autrement, il y a un port de d  marrage/arr  t du chronom  tre `startStop` qui permet comme son nom l'indique de d  marrer ou stopper le module ; mais   galement un port afin de mettre en pause et de reprendre le timer `suspendResume`. Nous avons inclu un port de chargement `load` et de reset `reset` permettant de charger la valeur d'initialisation (valeur qui correspond    la dur  e du timer par exemple `<10>` p  riodes d'horloge) ou au contraire de mettre    0 le timer de la t  che en cours.

Enfin, le dernier port qui est celui qui nous int  resse le plus est celui du `wcet`. Ce port est donc un tableau de 16 bits. C'est dans ce tableau que l'on va enregistrer la valeur du **Worst Case Execution Time (WCET)**. C'est cette valeur qui sera charg  e par le port `load` en m  moire et c'est cette valeur qui servira    d  compter le temps avant d'envoyer si besoin l'interruption au processeur si le `WCET` arrive    0 dans le timer.

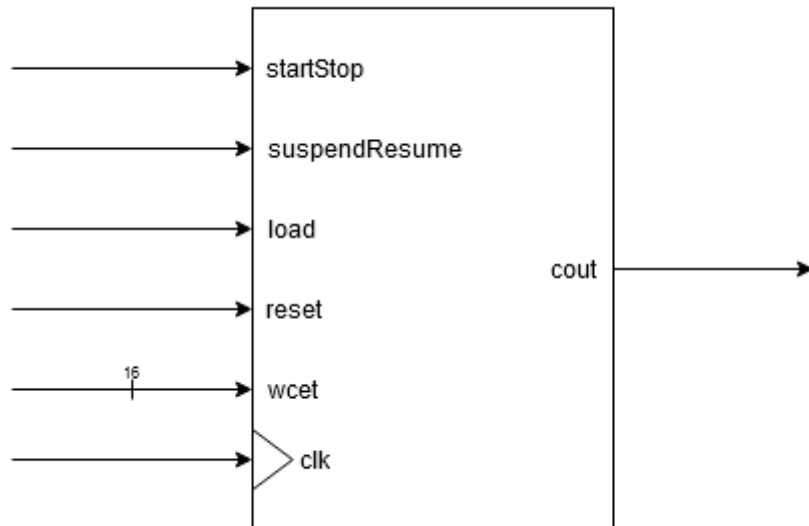


FIGURE 2 – Bloc chronom  tre

II.2 TestBench Chronom  tre

Le code du test bench est le code 2    la page 7. Il s'articule de la mani  re suivante : tout d'abord comme d'habitude nous appelons le composant    qui il fait r  f  rence, c'est    dire le chronom  tre. Puis, on cr  e les signaux n  cessaires pour assigner des valeurs aux ports du composant. Ensuite dans l'architecture comportementale du composant test, on affecte des valeurs aux signaux. Nous avons d  cid   de faire une horloge avec une p  riode de 1 ns afin d'avoir quelque

chose de rapide. La valeur `startStop_ch` est initialis e   0 et passe   1 apr s 5 ns c'est   dire que le chronom tre ne d marrera qu'apr s 5 ns d'ex cution de programme, cette valeur a  t  mise seulement dans un but de test mais en soit doit  tre initialis e   1 lors de la cr ation du chronom tre. La valeur `load_ch` correspondant au chargement du WCET en m moire ; il est initialis    1, c'est   dire qu'on charge en m moire la donn e d s qu'elle est disponible puis on passe cette valeur   0 car on d sire arr ter la mise en m moire de la valeur afin de passer   la d cr mentation. La valeur du `reset` est laiss    0 car nous n'en avons pas besoin du tout mais si on passe cette valeur   1 alors la donn e est mise   0 comme convenu ! Enfin, la valeur du `wcet_ch` est initialis e   7.

Un exemple d'ex cution est propos    l'image 4   la page 5. On distingue sur l'image toutes les  tapes cit es dans le paragraphe pr c dent.

II.3 Moniteur de t ches

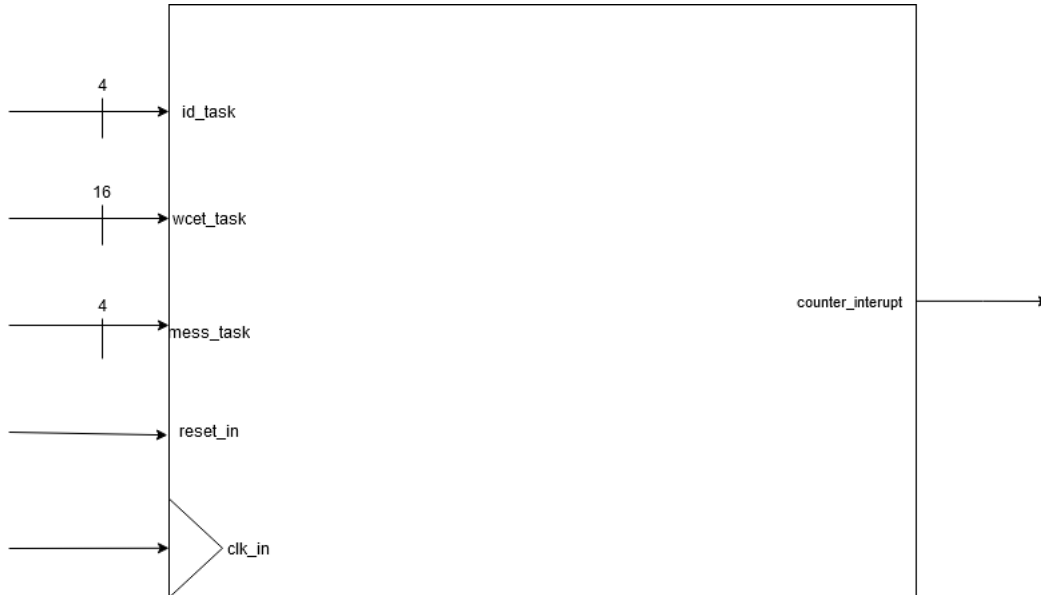


FIGURE 3 – Bloc repr sentant le moniteur de t ches

II.4 TestBench Moniteur de t ches

III R  sultats

III.1 Chronom  tre

 


FIGURE 4 – Testbench chronom  tre

III.2 Moniteur de t  ches

 


FIGURE 5 – Testbench moniteur de t  ches

IV Continuit   du projet

V Code

V.1 Chronomètre

```
1  — Engineer: Timothé LANNUZEL & William PENSEC
2  — Create Date: 03.01.2020 16:01:00
3  — Module Name: chronometer — Behavioral
4  — Project Name: Détection de dépassement de temps d'exécution
5  — Revision: 1.2
6
7
8
9
10 library IEEE;
11 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
12 use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
13 use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
14
15 entity chronometer is
16     generic(
17         WIDTH : integer := 16
18     );
19
20     Port (
21         clk : in std_logic;
22         startStop : in std_logic;
23         suspendResume : in std_logic;
24         load : in std_logic;
25         reset : in std_logic;
26         wcet : in std_logic_vector(WIDTH - 1 downto 0);
27         cout : out std_logic;
28         cout_test : out std_logic_vector(WIDTH - 1 downto 0)
29     );
30 end chronometer;
31
32 architecture Behavioral of chronometer is
33     signal curr_value : std_logic_vector(WIDTH - 1 downto 0) := (
34         others => '0');
35 begin
36     cout_test <= curr_value;
37
38     compteur : process(clk)
39     begin
40         if rising_edge(clk) then
41             if load = '1' then
42                 curr_value <= wcet;
43             elsif reset = '1' then
```

```

43         curr_value <= (others => '0');
44         elsif startStop = '1' and suspendResume = '0' and
unsigned(curr_value) /= 0 then -- 1 start | 0 resume
45             curr_value <= std_logic_vector(unsigned(curr_value) -
1);
46         end if;
47     end if;
48
49 end process;
50
51 test : process(curr_value)
52 begin
53     if startStop = '1' and unsigned(curr_value) = 0 then
54         cout <= '1';
55     else
56         cout <= '0';
57     end if;
58     if reset = '1' then
59         cout <= '0';
60     elsif load = '1' then
61         cout <= '0';
62     end if;
63 end process;
64
65 end Behavioral;

```

Listing 1 – Chronom  tre

V.2 TestBench Chronom  tre

```

1
2 -- Engineer: Timoth   LANNUZEL & William PENSEC
3 -- Create Date: 05.01.2020 17:21:00
4 -- Module Name: chronometer_tb – Behavioral
5 -- Project Name: D  tection de d  passement de temps d'ex  cution
6 -- Revision: 1.0
7
8
9
10 library IEEE;
11 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
12 use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
13 use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
14
15 entity chronometer_tb is
16 -- Port ( );
17 end chronometer_tb;

```



```

18
19 architecture Behavioral of chronometer_tb is
20     component chronometer is
21         generic(
22             WIDTH : integer := 16
23         );
24     Port(
25         clk : in std_logic;
26         startStop : in std_logic;
27         suspendResume : in std_logic;
28         load : in std_logic;
29         reset : in std_logic;
30         wcet : in std_logic_vector(WIDTH - 1 downto 0);
31         cout : out std_logic;
32         cout_test : out std_logic_vector(WIDTH - 1 downto 0)
33     );
34 end component chronometer;
35
36 constant WIDTH : integer := 16;
37 signal clk_ch : std_logic := '0';
38 signal startStop_ch : std_logic;
39 signal suspendResume_ch : std_logic;
40 signal load_ch : std_logic;
41 signal reset_ch : std_logic;
42 signal wcet_ch : std_logic_vector(WIDTH - 1 downto 0);
43 signal cout_ch : std_logic;
44 signal cout_test_ch : std_logic_vector(WIDTH - 1 downto 0);
45
46 begin
47     clk_ch <= not clk_ch after 1 ns;
48     startStop_ch <= '0', '1' after 5 ns;
49     suspendResume_ch <= '0'; -- always active
50     load_ch <= '1', '0' after 4 ns; -- 0 to stop data's loading
51     reset_ch <= '0'; -- never reseted
52     wcet_ch <= std_logic_vector(to_unsigned(7, 16));
53
54     iut : entity work.chronometer(Behavioral)
55     Port map(
56         clk => clk_ch,
57         startStop => startStop_ch,
58         suspendResume => suspendResume_ch,
59         load => load_ch,
60         reset => reset_ch,
61         wcet => wcet_ch,
62         cout => cout_ch,
63         cout_test => cout_test_ch
64     );
65 end Behavioral;

```

Listing 2 – TestBench chronomètre

V.3 Moniteur de tâches

```
1  -----
2  — Engineer: Timothé LANNUZEL & William PENSEC
3  — Create Date: 10.12.2020 16:22:12
4  — Module Name: taskMonitor – Behavioral
5  — Project Name: Détection de dépassement de temps d'exécution
6  — Revision: 1.2
7  -----
8
9
10 library IEEE;
11 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
12 use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
13 use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
14
15 entity taskMonitor is
16     Port (
17         clk_in : in std_logic;
18         reset_in : in std_logic;
19
20         id_task : in std_logic_vector(3 downto 0);
21         wcet_task : in std_logic_vector(15 downto 0);
22         mess_task : in std_logic_vector(3 downto 0);
23
24         counter_interrupt : out std_logic;
25         counter_interrupt_test : out std_logic_vector(16 - 1 downto 0)
26     );
27 end taskMonitor;
28
29 architecture Behavioral of taskMonitor is
30
31     -----
32     -----Signal-----
33     -----
34     —signaux pour les chronos
35     signal sigstartStop : std_logic_vector(3 downto 0);
36     signal sigsuspendResume : std_logic_vector(3 downto 0);
37     signal sigload : std_logic_vector(3 downto 0);
38     type register_array is array ( 3 downto 0 ) of std_logic_vector(
39         15 downto 0 );
40     signal sigtaskwcet : register_array;
```

```

41     signal curChrono: std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0')
42     ; — pour connaitre sur quel chrono on est
43     signal interrupt_timer : std_logic_vector(3 downto 0);
44
45     signal curcounter_interrupt_test : register_array;
46     signal currTaskId : integer :=0;
47     signal sigReset : std_logic_vector(3 downto 0);
48
49     —————Components—————
50
51     component chronometer
52         generic(
53             WIDTH : integer := 16
54         );
55         Port (
56             clk : in std_logic;
57             startStop : in std_logic;
58             suspendResume : in std_logic;
59             load : in std_logic;
60             reset : in std_logic;
61             wcet : in std_logic_vector(WIDTH - 1 downto 0);
62             cout : out std_logic;
63             cout_test : out std_logic_vector(WIDTH - 1 downto 0)
64         );
65     end component;
66
67     begin
68
69     —————Port map—————
70
71     generate_chrono : for i in 0 to 3 generate
72         instChrono : entity work.chronometer(Behavioral)
73             port map(
74                 clk => clk_in ,
75                 startStop => sigstartStop(i),
76                 suspendResume => sigsuspendResume(i),
77                 load => sigload(i),
78                 reset => sigReset(i),
79                 wcet => sigtaskwcet(i),
80                 cout => interrupt_timer(i),
81                 cout_test => curcounter_interrupt_test(i)
82             );
83     end generate;
84
85     tache : process(clk_in)
86     begin
87         —Changement du WCET
88

```

```

89         if reset_in = '1' then
90             loop1 : for i in 0 to 3 LOOP
91                 sigstartStop(i) <= '0';      --STOP
92                 sigload(i) <= '0';
93                 sigsuspendResume(i) <= '0';
94                 sigReset(i) <= '1';
95             END LOOP loop1;
96         else
97             case conv_integer ( mess_task ) is      --Changement
de message
98                 when 0 =>
99                     sigstartStop(currTaskId) <= '0';      --STOP
100                     sigload(currTaskId) <= '0';
101                     sigsuspendResume(currTaskId) <= '0';
102                     sigReset(currTaskId) <= '0';
103                 when 1 =>
104                     sigstartStop(currTaskId) <= '1';      --START
105                     sigload(currTaskId) <= '0';
106                 when 2 =>
107                     sigtaskwcet(currTaskId) <= wcet_task;
108                     sigload(currTaskId) <= '1';      --LOAD
109                 when 3 =>
110                     sigsuspendResume(currTaskId) <= '1';--SUSPEND
111                 when 4 =>
112                     sigsuspendResume(currTaskId) <= '0';--RESUME
113                 when 5 =>
114                     sigReset(currTaskId) <= '1';      --RESET
115                     sigstartStop(currTaskId) <= '0';
116                     sigload(currTaskId) <= '0';
117                     sigsuspendResume(currTaskId) <= '0';
118                 when others =>
119                     --ne rien faire
120             end case;
121         end if;
122         if reset_in = '1' then
123             counter_interrupt <= '0';
124         elsif interrupt_timer(currTaskId) = '1' then
125             counter_interrupt <= '1';
126         else
127             counter_interrupt <= '0';
128         end if;
129         counter_interrupt_test <= curcounter_interrupt_test(currTaskId)
;
130     end process;
131
132     tache2 : process(id_task)
133     begin
134         currTaskId <= to_integer (unsigned(id_task));
135

```

```
136     end process ;
137
138 end Behavioral ;
```

Listing 3 – Moniteur de tâches

V.4 TestBench Moniteur de tâches

```
1  -----
2  — Engineer: Timothé LANNUZEL & William PENSEC
3  — Create Date: 19.01.2021 12:09:40
4  — Module Name: taskMonitor_tb – Behavioral
5  — Project Name: Détection de dépassement de temps d'exécution
6  — Revision: 1.2
7  -----
8
9
10 library IEEE;
11 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
12 use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
13 use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
14
15 entity taskMonitor_tb is
16 — Port ( );
17 end taskMonitor_tb;
18
19 architecture Behavioral of taskMonitor_tb is
20     component taskMonitor is
21         Port (
22             clk_in : in std_logic;
23             reset_in : in std_logic;
24
25             id_task : in std_logic_vector(3 downto 0);
26             wcet_task : in std_logic_vector(15 downto 0);
27             mess_task : in std_logic_vector(3 downto 0);
28
29             counter_interrupt : out std_logic;
30 —-----RAJOUTER-----
31             counter_interrupt_test : out std_logic_vector(16 - 1 downto
32 0)
33 —-----RAJOUTER-----
34         );
35     end component taskMonitor;
36
37     signal clk : std_logic := '0';
38     signal reset : std_logic;
```

```

39     signal id : std_logic_vector(3 downto 0);
40     signal wcet : std_logic_vector(15 downto 0);
41     signal message : std_logic_vector(3 downto 0);
42     signal compteur : std_logic;
43     RAJOUTER
44     signal compteur_test: std_logic_vector(15 downto 0);
45     RAJOUTER
46
47 begin
48     clk <= not clk after 1 ns;
49     reset <= '0', '1' after 29 ns;
50     id <= std_logic_vector(to_unsigned(0,4)),
51     tache 0
52         std_logic_vector(to_unsigned(1,4)) after 6 ns ,
53     tache 1
54         std_logic_vector(to_unsigned(0,4)) after 11 ns;
55     tache 0
56
57     wcet <= std_logic_vector(to_unsigned(3, 16)),
58     tache 0: 3
59         std_logic_vector(to_unsigned(5, 16)) after 7 ns;
60     tache 1: 5
61
62     message <= std_logic_vector(to_unsigned(0,4)),
63     stop
64         std_logic_vector(to_unsigned(2,4)) after 2 ns ,
65     load
66         std_logic_vector(to_unsigned(1,4)) after 3 ns ,
67     start
68         std_logic_vector(to_unsigned(3,4)) after 5 ns ,
69     suspend
70         std_logic_vector(to_unsigned(0,4)) after 7 ns ,
71     stop
72         std_logic_vector(to_unsigned(2,4)) after 8 ns ,
73     load
74         std_logic_vector(to_unsigned(1,4)) after 9 ns ,
75     start
76         std_logic_vector(to_unsigned(3,4)) after 11 ns ,
77     suspend
78         std_logic_vector(to_unsigned(4,4)) after 13 ns;
79     resume
80
81 iut : entity work.taskMonitor(Behavioral)
82 Port map(
83     clk_in => clk ,
84     reset_in => reset ,
85     id_task => id ,
86     wcet_task => wcet ,
87     mess_task => message ,

```

```
74         counter_interrupt => compteur ,
75 RAJOUTER
76         counter_interrupt_test =>compteur_test
77 RAJOUTER
78
79     );
80
81 end Behavioral;
```

Listing 4 – TestBench moniteur de tâches