

UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE

MASTER 2 INFORMATIQUE  
DÉPARTEMENT INFORMATIQUE

2020/2021

SYSTÈME ON-CHIP

---

# Détection de dépassement de temps d'exécution

---

*Auteur :*  
William PENSEC

*Auteur :*  
Timothé LANNUZEL

22 janvier 2021



# Sommaire

I	Introduction . . . . .	2
II	Conception VHDL . . . . .	2
	II.1 Chronomètre . . . . .	2
	II.2 TestBench Chronomètre . . . . .	3
	II.3 Moniteur de tâches . . . . .	4
	II.4 TestBench Moniteur de tâches . . . . .	4
III	Résultats . . . . .	5
	III.1 Chronomètre . . . . .	5
	III.2 Moniteur de tâches . . . . .	5
IV	Continuité du projet . . . . .	5
V	Code . . . . .	6
	V.1 Chronomètre . . . . .	6
	V.2 TestBench Chronomètre . . . . .	7
	V.3 Moniteur de tâches . . . . .	9
	V.4 TestBench Moniteur de tâches . . . . .	12

## I Introduction

L'objectif de ce projet est de concevoir en VHDL un moniteur de temps d'ex  cution de t  ches sur un processeur. En effet, sur un syst  me temps r  el, il est tr  s important que les contraintes de temps soient respect  es afin d'  viter tout probl  mes. Le composant doit suivre l'ex  cution de chaque t  che et envoyer un signal d'interruption au processeur si l'une d'entre elles d  passe son   ch  ance. La capacit   maximale d'une t  che s'appelle le Worst Case Execution Time (WCET). En connaissant cette valeur, on sait si le processeur peut g  rer le syst  me ou s'il est n  cessaire de le changer pour quelque chose de plus performant.

## II Conception VHDL

Le projet s'est d  coup   en plusieurs   tapes qui ont   t   de cr  er d'abord les diff  rents modules qui composent le syst  me puis de cr  er les fichiers de tests (testbench) de ces modules. La seconde   tape est de regrouper ces modules afin de cr  er une IP sous Vivado qui pourra   tre utilis  e ailleurs. Cette IP sera compos  e du CPU, d'une m  moire, de compteurs et d'un composant permettant la communication avec le CPU par l'AXI.

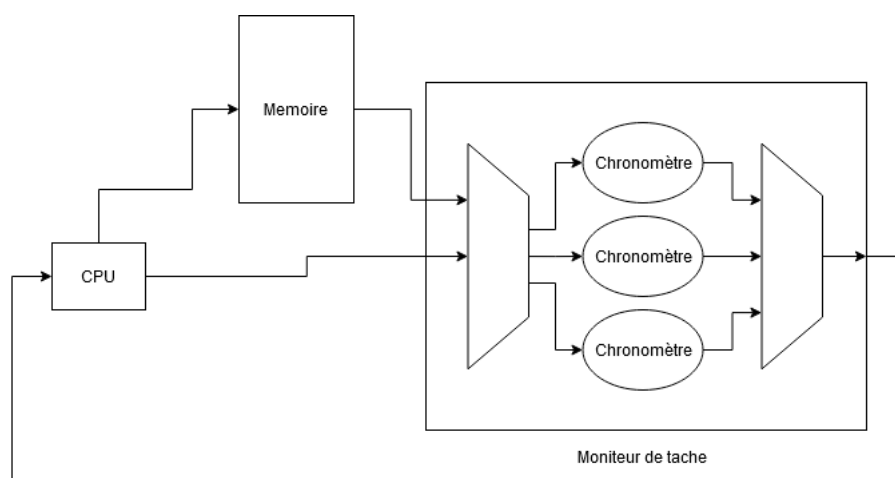


FIGURE 1 – Architecture g  n  rale

### II.1 Chronom  tre

L'image 2,    la page 3, repr  sente le fonctionnement de mani  re sch  matique du module chronom  tre-d  compteur. Le code de cette partie est disponible dans l'archive ou sinon voir le code 1    la page 6. Le chronom  tre est li      une horloge

sur front montant `rising_edge(clk)`. Cela permet de contrôler les opérations un front sur deux pour aller un peu plus lentement. Autrement, il y a un port de démarrage/arrêt du chronomètre `startStop` qui permet comme son nom l'indique de démarrer ou stopper le module ; mais également un port afin de mettre en pause et de reprendre le timer `suspendResume`. Nous avons inclu un port de chargement `load` et de reset `reset` permettant de charger la valeur d'initialisation (valeur qui correspond à la durée du timer par exemple `<10>` périodes d'horloge) ou au contraire de mettre à 0 le timer de la tâche en cours.

Enfin, le dernier port qui est celui qui nous intéresse le plus est celui du `wcet`. Ce port est donc un tableau de 16 bits. C'est dans ce tableau que l'on va enregistrer la valeur du **Worst Case Execution Time (WCET)**. C'est cette valeur qui sera chargée par le port `load` en mémoire et c'est cette valeur qui servira à décompter le temps avant d'envoyer si besoin l'interruption au processeur si le `WCET` arrive à 0 dans le timer.

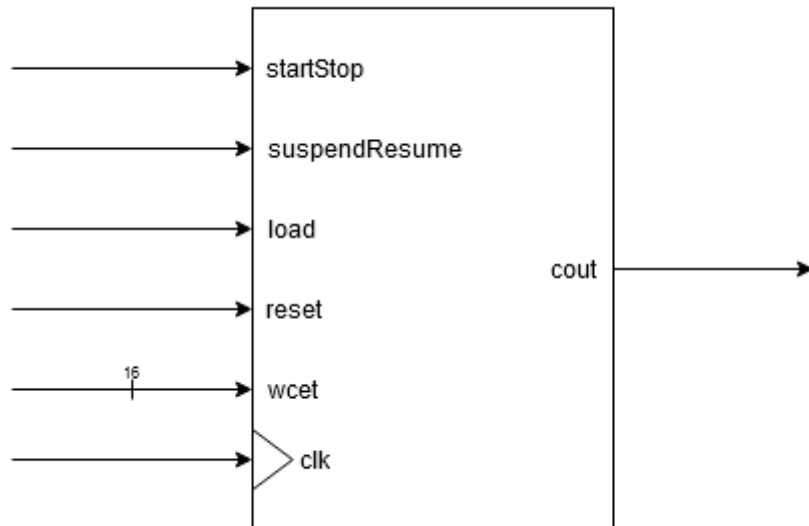


FIGURE 2 – Bloc chronomètre

## II.2 TestBench Chronomètre

Le code du test bench est le code 2 à la page 7. Il s'articule de la manière suivante : tout d'abord comme d'habitude nous appelons le composant à qui il fait référence, c'est à dire le chronomètre. Puis, on crée les signaux nécessaires pour assigner des valeurs aux ports du composant. Ensuite dans l'architecture comportementale du composant test, on affecte des valeurs aux signaux. Nous avons décidé de faire une horloge avec une période de 1 ns afin d'avoir quelque

chose de rapide. La valeur `startStop_ch` est initialis  e    0 et passe    1 apr  s 5 ns c'est    dire que le chronom  tre ne d  marrera qu'apr  s 5 ns d'ex  cution de programme, cette valeur a   t   mise seulement dans un but de test mais en soit doit   tre initialis  e    1 lors de la cr  ation du chronom  tre. La valeur `load_ch` correspondant au chargement du WCET en m  moire ; il est initialis      1, c'est    dire qu'on charge en m  moire la donn  e d  s qu'elle est disponible puis on passe cette valeur    0 car on d  sire arr  ter la mise en m  moire de la valeur afin de passer    la d  cr  mentation. La valeur du `reset` est laiss      0 car nous n'en avons pas besoin du tout mais si on passe cette valeur    1 alors la donn  e est mise    0 comme convenu ! Enfin, la valeur du `wcet_ch` est initialis  e    7.

Un exemple d'ex  cution est propos      l'image 4    la page 5. On distingue sur l'image toutes les   tapes cit  es dans le paragraphe pr  c  dent.

### II.3 Moniteur de t  ches

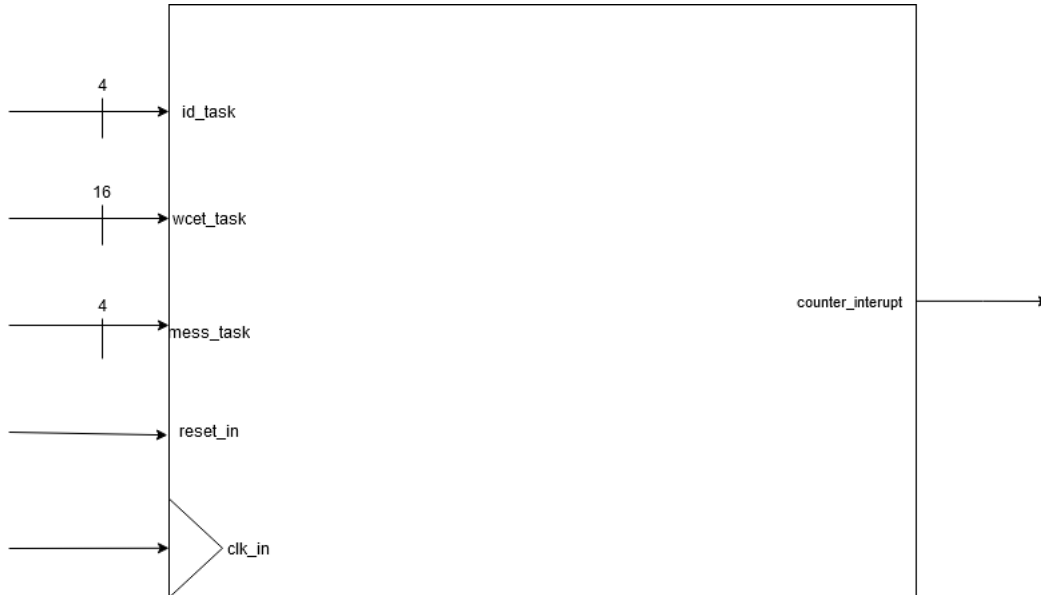


FIGURE 3 – Bloc repr  sentant le moniteur de t  ches

### II.4 TestBench Moniteur de t  ches

III R  sultats

III.1 Chronom  tre

 


FIGURE 4 – Testbench chronom  tre

III.2 Moniteur de t  ches

 


FIGURE 5 – Testbench moniteur de t  ches

IV Continuit   du projet

## V Code

### V.1 Chronomètre

---

```
1  — Engineer: Timothé LANNUZEL & William PENSEC
2  — Create Date: 03.01.2020 16:01:00
3  — Module Name: chronometer — Behavioral
4  — Project Name: Détection de dépassement de temps d'exécution
5  — Revision: 1.2
6
7
8
9
10 library IEEE;
11 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
12 use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
13 use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
14
15 entity chronometer is
16     generic(
17         WIDTH : integer := 16
18     );
19
20     Port (
21         clk : in std_logic;
22         startStop : in std_logic;
23         suspendResume : in std_logic;
24         load : in std_logic;
25         reset : in std_logic;
26         wcet : in std_logic_vector(WIDTH - 1 downto 0);
27         cout : out std_logic;
28         cout_test : out std_logic_vector(WIDTH - 1 downto 0)
29     );
30 end chronometer;
31
32 architecture Behavioral of chronometer is
33     signal curr_value : std_logic_vector(WIDTH - 1 downto 0) := (
34         others => '0');
35 begin
36     cout_test <= curr_value;
37
38     compteur : process(clk)
39     begin
40         if rising_edge(clk) then
41             if load = '1' then
42                 curr_value <= wcet;
43             elsif reset = '1' then
```

```

43         curr_value <= (others => '0');
44         elsif startStop = '1' and suspendResume = '0' and
unsigned(curr_value) /= 0 then -- 1 start | 0 resume
45             curr_value <= std_logic_vector(unsigned(curr_value) -
1);
46         end if;
47     end if;
48
49 end process;
50
51 test : process(curr_value)
52 begin
53     if startStop = '1' and unsigned(curr_value) = 0 then
54         cout <= '1';
55     else
56         cout <= '0';
57     end if;
58     if reset = '1' then
59         cout <= '0';
60     elsif load = '1' then
61         cout <= '0';
62     end if;
63 end process;
64
65 end Behavioral;

```

---

Listing 1 – Chronom  tre

## V.2 TestBench Chronom  tre

---

```

1
2 -- Engineer: Timoth   LANNUZEL & William PENSEC
3 -- Create Date: 05.01.2020 17:21:00
4 -- Module Name: chronometer_tb – Behavioral
5 -- Project Name: D  tection de d  passement de temps d'ex  cution
6 -- Revision: 1.0
7
8
9
10 library IEEE;
11 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
12 use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
13 use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
14
15 entity chronometer_tb is
16 -- Port ( );
17 end chronometer_tb;

```



```

18
19 architecture Behavioral of chronometer_tb is
20     component chronometer is
21         generic(
22             WIDTH : integer := 16
23         );
24     Port(
25         clk : in std_logic;
26         startStop : in std_logic;
27         suspendResume : in std_logic;
28         load : in std_logic;
29         reset : in std_logic;
30         wcet : in std_logic_vector(WIDTH - 1 downto 0);
31         cout : out std_logic;
32         cout_test : out std_logic_vector(WIDTH - 1 downto 0)
33     );
34 end component chronometer;
35
36 constant WIDTH : integer := 16;
37 signal clk_ch : std_logic := '0';
38 signal startStop_ch : std_logic;
39 signal suspendResume_ch : std_logic;
40 signal load_ch : std_logic;
41 signal reset_ch : std_logic;
42 signal wcet_ch : std_logic_vector(WIDTH - 1 downto 0);
43 signal cout_ch : std_logic;
44 signal cout_test_ch : std_logic_vector(WIDTH - 1 downto 0);
45
46 begin
47     clk_ch <= not clk_ch after 1 ns;
48     startStop_ch <= '0', '1' after 5 ns;
49     suspendResume_ch <= '0'; -- always active
50     load_ch <= '1', '0' after 4 ns; -- 0 to stop data's loading
51     reset_ch <= '0'; -- never reseted
52     wcet_ch <= std_logic_vector(to_unsigned(7, 16));
53
54     iut : entity work.chronometer(Behavioral)
55     Port map(
56         clk => clk_ch,
57         startStop => startStop_ch,
58         suspendResume => suspendResume_ch,
59         load => load_ch,
60         reset => reset_ch,
61         wcet => wcet_ch,
62         cout => cout_ch,
63         cout_test => cout_test_ch
64     );
65 end Behavioral;

```

---

Listing 2 – TestBench chronomètre

### V.3 Moniteur de tâches

---

```
1  -----
2  — Engineer: Timothé LANNUZEL & William PENSEC
3  — Create Date: 10.12.2020 16:22:12
4  — Module Name: taskMonitor – Behavioral
5  — Project Name: Détection de dépassement de temps d'exécution
6  — Revision: 1.2
7  -----
8
9
10 library IEEE;
11 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
12 use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
13 use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
14
15 entity taskMonitor is
16     Port (
17         clk_in : in std_logic;
18         reset_in : in std_logic;
19
20         id_task : in std_logic_vector(3 downto 0);
21         wcet_task : in std_logic_vector(15 downto 0);
22         mess_task : in std_logic_vector(3 downto 0);
23
24         counter_interrupt : out std_logic;
25         counter_interrupt_test : out std_logic_vector(16 - 1 downto 0)
26     );
27 end taskMonitor;
28
29 architecture Behavioral of taskMonitor is
30
31     -----
32     -----Signal-----
33     -----
34     —signaux pour les chronos
35     signal sigstartStop : std_logic_vector(3 downto 0);
36     signal sigsuspendResume : std_logic_vector(3 downto 0);
37     signal sigload : std_logic_vector(3 downto 0);
38     type register_array is array ( 3 downto 0 ) of std_logic_vector(
39         15 downto 0 );
40     signal sigtaskwcet : register_array;
```

```

41     signal curChrono: std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0')
;   -- pour connaitre sur quel chrono on est
42     signal interrupt_timer : std_logic_vector(3 downto 0);
43
44     signal curcounter_interrupt_test : register_array;
45     signal currTaskId : integer :=0;
46     signal sigReset : std_logic_vector(3 downto 0);
47
48     -----
49     -----Components-----
50     -----
51     component chronometer
52         generic(
53             WIDTH : integer := 16
54         );
55         Port (
56             clk : in std_logic;
57             startStop : in std_logic;
58             suspendResume : in std_logic;
59             load : in std_logic;
60             reset : in std_logic;
61             wcet : in std_logic_vector(WIDTH - 1 downto 0);
62             cout : out std_logic;
63             cout_test : out std_logic_vector(WIDTH - 1 downto 0)
64         );
65     end component;
66
67     begin
68         -----
69         -----Port map-----
70         -----
71         generate_chrono : for i in 0 to 3 generate
72             instChrono : entity work.chronometer(Behavioral)
73                 port map(
74                     clk => clk_in ,
75                     startStop => sigstartStop(i),
76                     suspendResume => sigsuspendResume(i),
77                     load => sigload(i),
78                     reset => sigReset(i),
79                     wcet => sigtaskwcet(i),
80                     cout => interrupt_timer(i),
81                     cout_test => curcounter_interrupt_test(i)
82                 );
83         end generate;
84
85         tache : process(clk_in)
86         begin
87             --Changement du WCET
88

```

```

89         if reset_in = '1' then
90             loop1 : for i in 0 to 3 LOOP
91                 sigstartStop(i) <= '0';      --STOP
92                 sigload(i) <= '0';
93                 sigsuspendResume(i) <= '0';
94                 sigReset(i) <= '1';
95             END LOOP loop1;
96         else
97             case conv_integer ( mess_task ) is      --Changement
de message
98                 when 0 =>
99                     sigstartStop(currTaskId) <= '0';      --STOP
100                     sigload(currTaskId) <= '0';
101                     sigsuspendResume(currTaskId) <= '0';
102                     sigReset(currTaskId) <= '0';
103                 when 1 =>
104                     sigstartStop(currTaskId) <= '1';      --START
105                     sigload(currTaskId) <= '0';
106                 when 2 =>
107                     sigtaskwcet(currTaskId) <= wcet_task;
108                     sigload(currTaskId) <= '1';      --LOAD
109                 when 3 =>
110                     sigsuspendResume(currTaskId) <= '1';--SUSPEND
111                 when 4 =>
112                     sigsuspendResume(currTaskId) <= '0';--RESUME
113                 when 5 =>
114                     sigReset(currTaskId) <= '1';      --RESET
115                     sigstartStop(currTaskId) <= '0';
116                     sigload(currTaskId) <= '0';
117                     sigsuspendResume(currTaskId) <= '0';
118                 when others =>
119                     --ne rien faire
120             end case;
121         end if;
122         if reset_in = '1' then
123             counter_interrupt <= '0';
124         elsif interrupt_timer(currTaskId) = '1' then
125             counter_interrupt <= '1';
126         else
127             counter_interrupt <= '0';
128         end if;
129         counter_interrupt_test <= curcounter_interrupt_test(currTaskId)
;
130     end process;
131
132     tache2 : process(id_task)
133     begin
134         currTaskId <= to_integer (unsigned(id_task));
135

```

```
136     end process;
137
138 end Behavioral;
```

---

Listing 3 – Moniteur de tâches

## V.4 TestBench Moniteur de tâches

---

```
1  — Engineer: Timothé LANNUZEL & William PENSEC
2  — Create Date: 19.01.2021 12:09:40
3  — Module Name: taskMonitor_tb – Behavioral
4  — Project Name: Détection de dépassement de temps d'exécution
5  — Revision: 1.2
6
7
8
9
10 library IEEE;
11 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
12 use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
13 use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
14
15 entity taskMonitor_tb is
16 — Port ( );
17 end taskMonitor_tb;
18
19 architecture Behavioral of taskMonitor_tb is
20     component taskMonitor is
21         Port (
22             clk_in : in std_logic;
23             reset_in : in std_logic;
24
25             id_task : in std_logic_vector(3 downto 0);
26             wcet_task : in std_logic_vector(15 downto 0);
27             mess_task : in std_logic_vector(3 downto 0);
28
29             counter_interrupt : out std_logic;
30             counter_interrupt_test : out std_logic_vector(15 downto 0)
31         );
32     end component taskMonitor;
33
34
35     signal clk : std_logic := '0';
36     signal reset : std_logic;
37     signal id : std_logic_vector(3 downto 0);
38     signal wcet : std_logic_vector(15 downto 0);
39     signal message : std_logic_vector(3 downto 0);
```

```

40     signal compteur : std_logic;
41     signal compteur_test: std_logic_vector(15 downto 0);
42
43 begin
44     clk <= not clk after 1 ns;
45     reset <= '0', '1' after 29 ns;
46     id <= std_logic_vector(to_unsigned(0,4)), —
47     tache 0
48         std_logic_vector(to_unsigned(1,4)) after 6 ns , —
49     tache 1
50         std_logic_vector(to_unsigned(0,4)) after 11 ns; —
51     tache 0
52
53     wcet <= std_logic_vector(to_unsigned(3, 16)), —
54     tache 0: 3
55         std_logic_vector(to_unsigned(5, 16)) after 7 ns; —
56     tache 1: 5
57
58     message <= std_logic_vector(to_unsigned(0,4)), —
59     stop
60         std_logic_vector(to_unsigned(2,4)) after 2 ns, —
61     load
62         std_logic_vector(to_unsigned(1,4)) after 3 ns, —
63     start
64         std_logic_vector(to_unsigned(3,4)) after 5 ns, —
65     suspend
66         std_logic_vector(to_unsigned(0,4)) after 7 ns, —
67     stop
68         std_logic_vector(to_unsigned(2,4)) after 8 ns, —
69     load
70         std_logic_vector(to_unsigned(1,4)) after 9 ns, —
71     start
72         std_logic_vector(to_unsigned(3,4)) after 11 ns, —
73     suspend
74         std_logic_vector(to_unsigned(4,4)) after 13 ns; —
75     resume
76
77     iut : entity work.taskMonitor(Behavioral)
78     Port map(
79         clk_in => clk ,
80         reset_in => reset ,
81         id_task => id ,
82         wcet_task => wcet ,
83         mess_task => message ,
84         counter_interrupt => compteur ,
85         counter_interrupt_test => compteur_test
86     );
87 end Behavioral;

```

---

Listing 4 – TestBench moniteur de tâches